

Sisteme cu circuite integrate analogice

Proiect: GENERATOR

Șandor Iulia –Maria
grupa 2231, semigrupa 2

Specificații



Trapezoidal: Timer 555 cu încărcarea condensatorului pe surse de curent constante

Triunghiular: Integrator AO + Trigger-Schmidt

Limitatorul pentru semnal trapezoidal: 2X TL431 sau similar în antifază

Sursa de curent: cu LT3092

Specificații

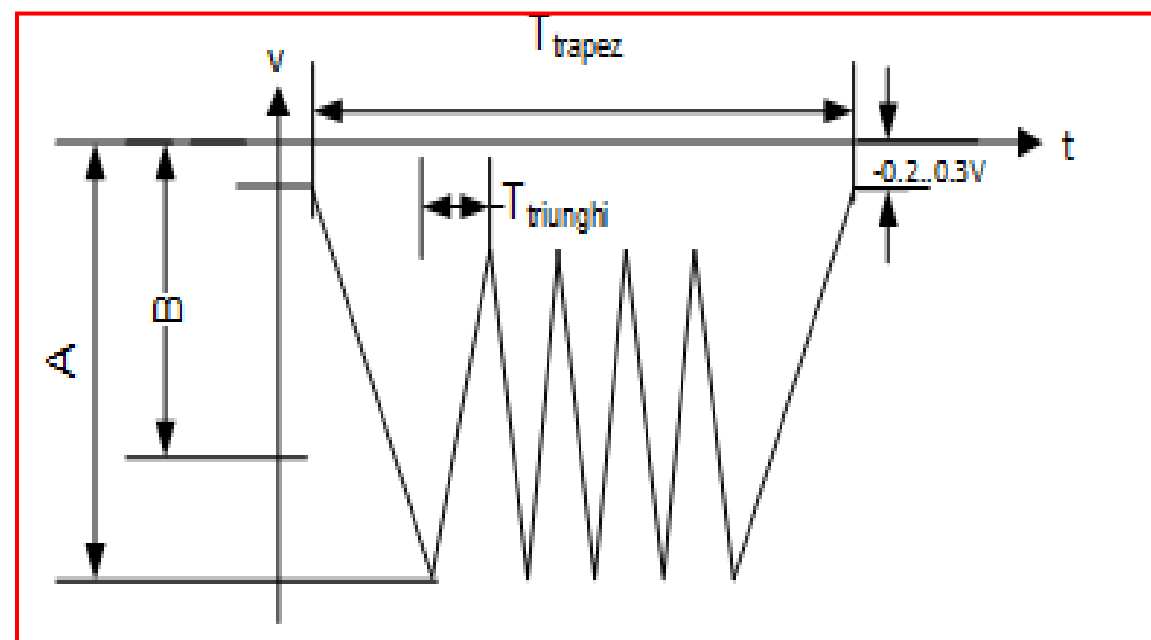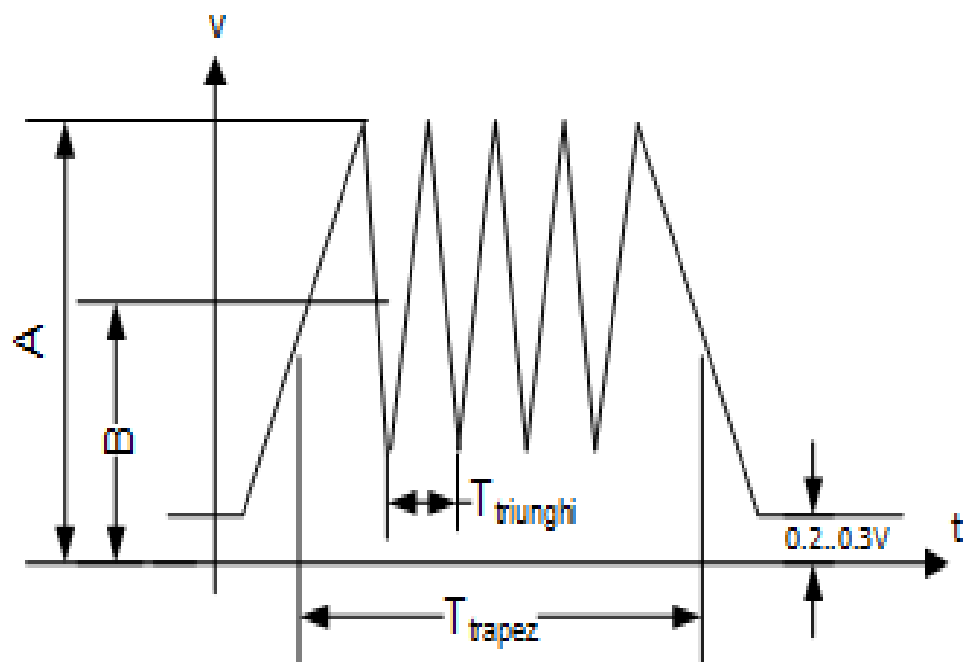


Gr1: $A = 3.5V$, $B = 2.5V$, $T_{\text{trapez}} = 2.5s$, $T_{\text{triunghi}} = 200ms$


Gr2: $A = 4V$, $B = 2.5V$, $T_{\text{trapez}} = 3s$, $T_{\text{triunghi}} = 150ms$

Gr3: $A = 4.5V$, $B = 2.5V$, $T_{\text{trapez}} = 3.5s$, $T_{\text{triunghi}} = 100ms$

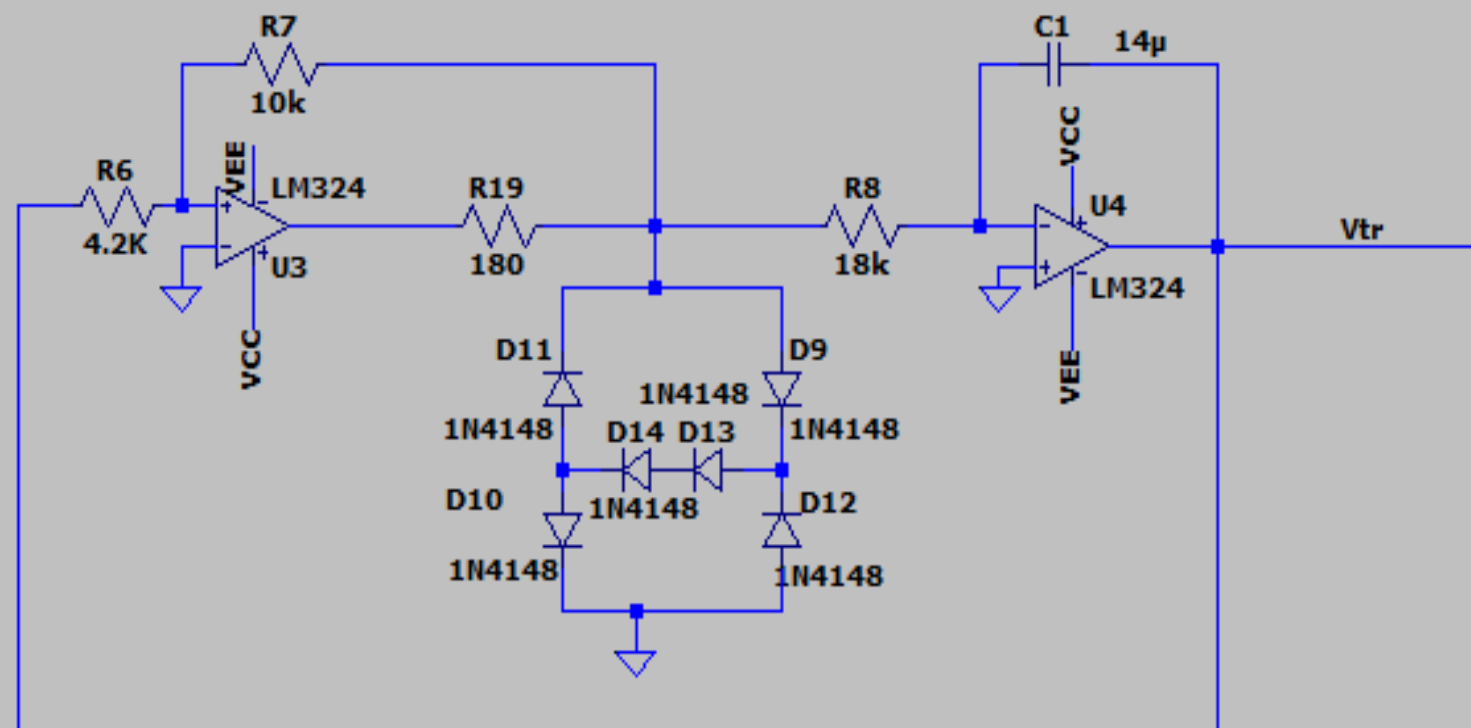Schema elctrică :Integrator AO + Trigger-Schmidt



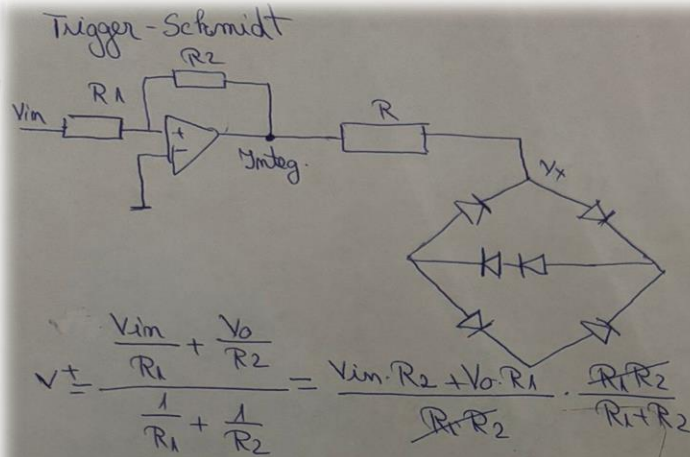Calcule : Integrator AO + Trigger-Schmidt



$$V^- = 0$$

$$V^+ = V^- \Rightarrow V_{in} R_2 + V_o R_1 = 0$$

$$V_{PS} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot V_o = -\frac{R_1}{R_2} \cdot V_{oL} = \frac{R_1}{R_2} \cdot V_{oH}$$

$$V_{PJ} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot V_o = -\frac{R_1}{R_2} \cdot V_{oH} = \frac{R_1}{R_2} \cdot V_{oL}$$

Amplitudinea triunghiului de 1V \Rightarrow pragurile de la Trigger de $\pm 1V$

pt un LM 324: $V_{oH} = 3,5V$
 $V_{oL} = -5V$

- am adăugat un circuit de simetrizare


$$\Rightarrow R = \frac{\min(V_{oH}, |V_{oL}|) - V_x}{I} = \frac{3,5V - 2,6V}{5 \cdot 10^{-3}} = \frac{0,9V}{5 \cdot 10^{-3}} = 0,18K = 180\Omega$$

$$V_x = 4 \cdot 0,65 = 2,6V$$

$$V_{PH} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot V_{oL} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} \cdot |V_{oL}| = 1V$$

$$V_{PL} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot V_{oH} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = 0,38 \approx 0,4 \Rightarrow \boxed{R_1 = 4K}$$

pt $\boxed{R_2 = 10K}$

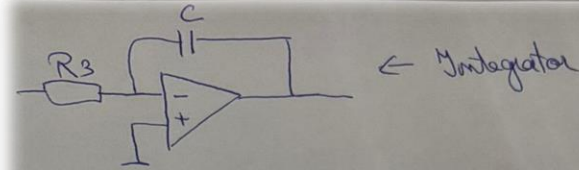

$$i_c = C \cdot \frac{dV_c}{dt} \Rightarrow v_c(t) = \frac{1}{C} \int i_c dt + v_c(0)$$

$$v_c(t) = \frac{I}{C} \cdot t + v_c(0)$$

$$I = \frac{E}{R}$$

$$T_1: v_{out,1}(0) = V_{PJ} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot V_o \Rightarrow T_1 = 2 \frac{R_1}{R_2} \cdot R_3 C$$

$$v_{out,1}(T_1) = V_{PS} = \frac{R_1}{R_2} \cdot V_o$$

$$T_2: v_{out,1}(0) = V_{PS} = \frac{R_1}{R_2} \cdot V_o \Rightarrow T_2 = 2 \frac{R_1}{R_2} \cdot R_3 C$$

$$v_{out,1}(T_2) = V_{PJ} = -\frac{R_1}{R_2} \cdot V_o$$

$$T = 4 \frac{R_1}{R_2} \cdot R_3 C \Rightarrow 4 \cdot 0,4 \cdot R_3 C = 400ms$$

$$T_{triunghi} = 200ms \Rightarrow 1,6 \cdot 18K \cdot C = 400ms$$

$$C = \frac{400ms}{1,6 \cdot 18K}$$

$$C = \frac{400ms}{28,8}$$


$$C = 14\mu$$

In specificații:


\longleftrightarrow $T_{triunghi}$

$$T_{triunghi} = 200 \Rightarrow \Delta = 400ms$$


Diagrama de semnale : Integrator AO + Trigger-Schmidt

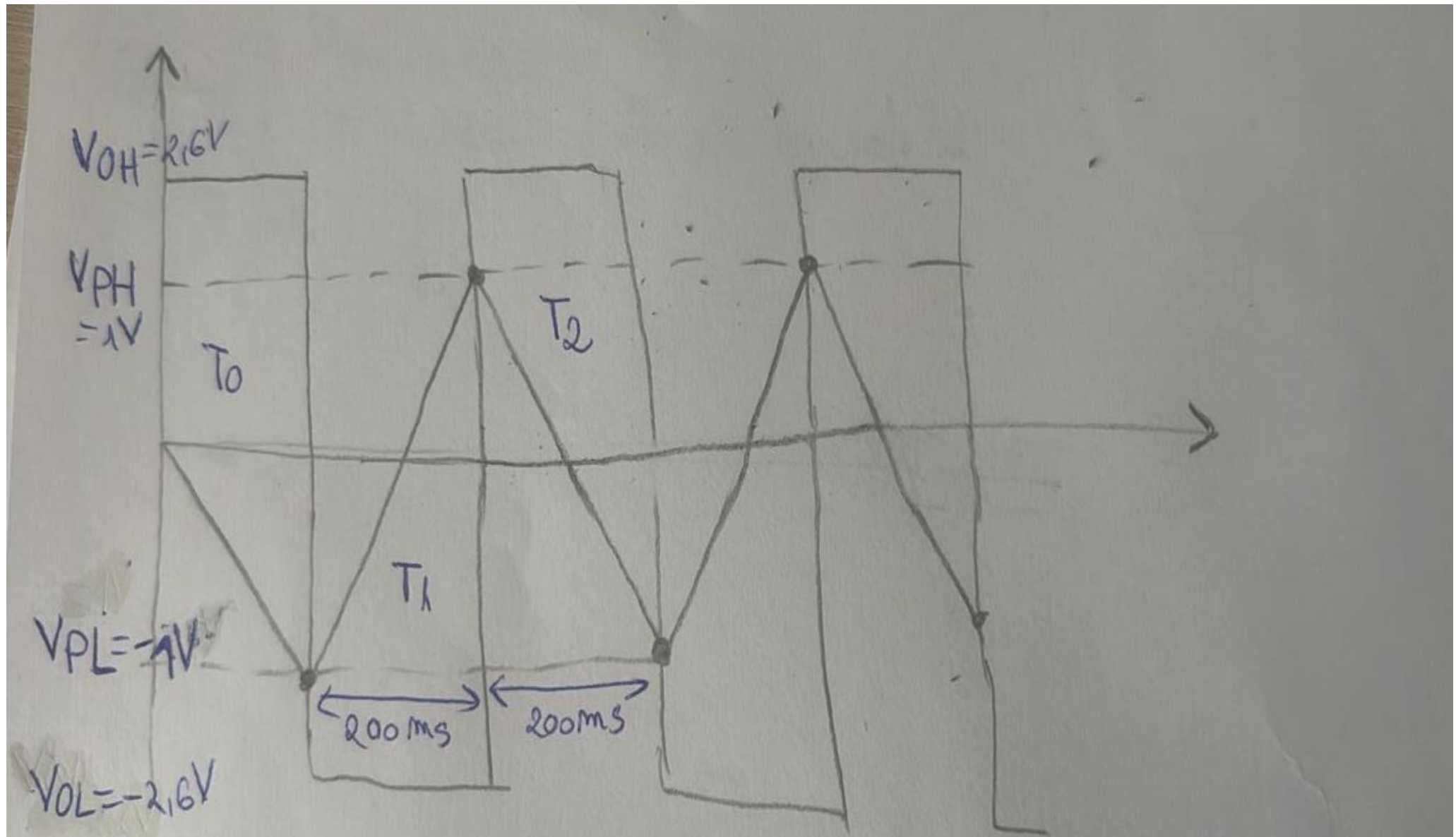

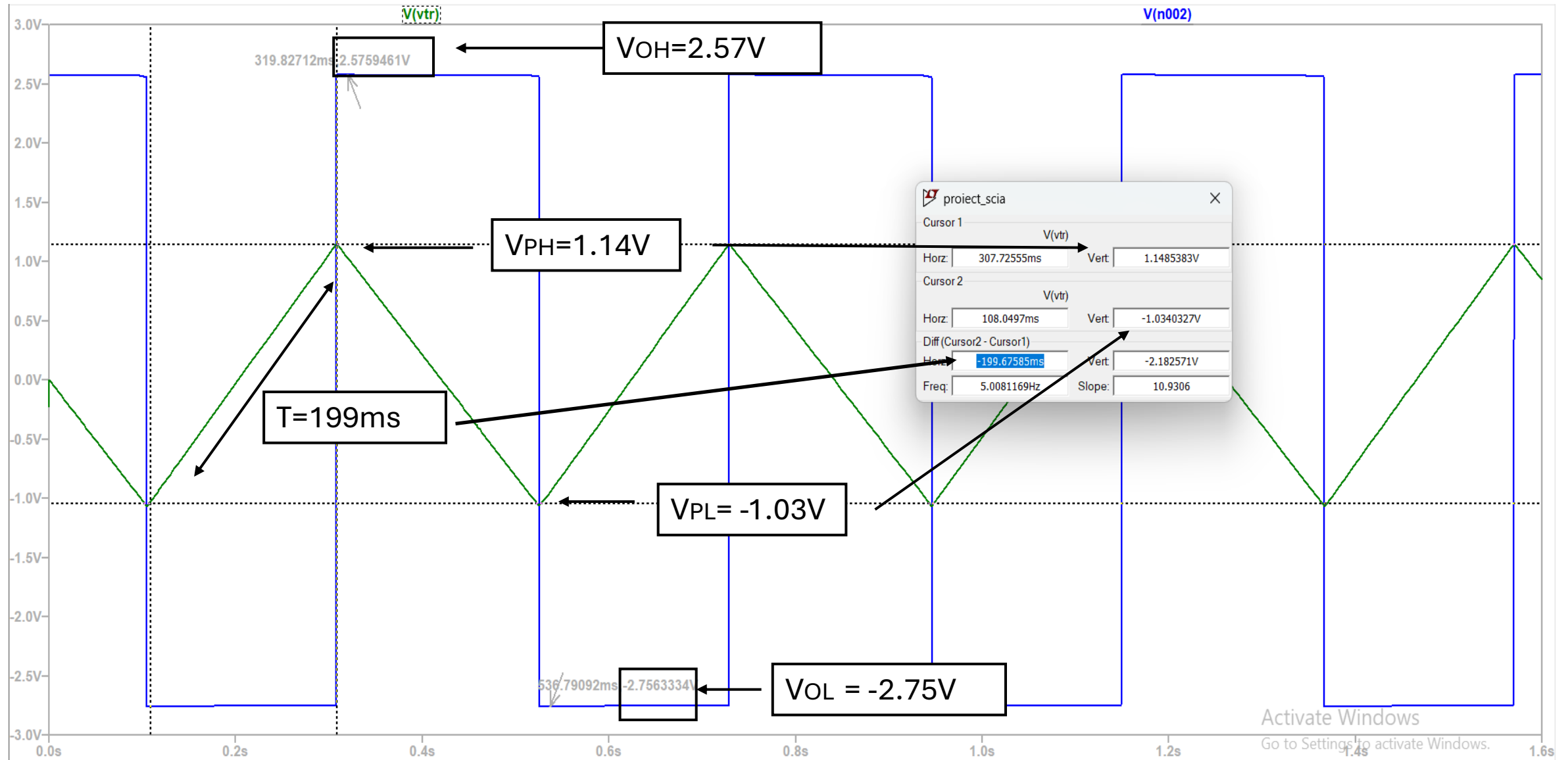Rezultatele simulării trans :Integrator AO + Trigger-Schmidt



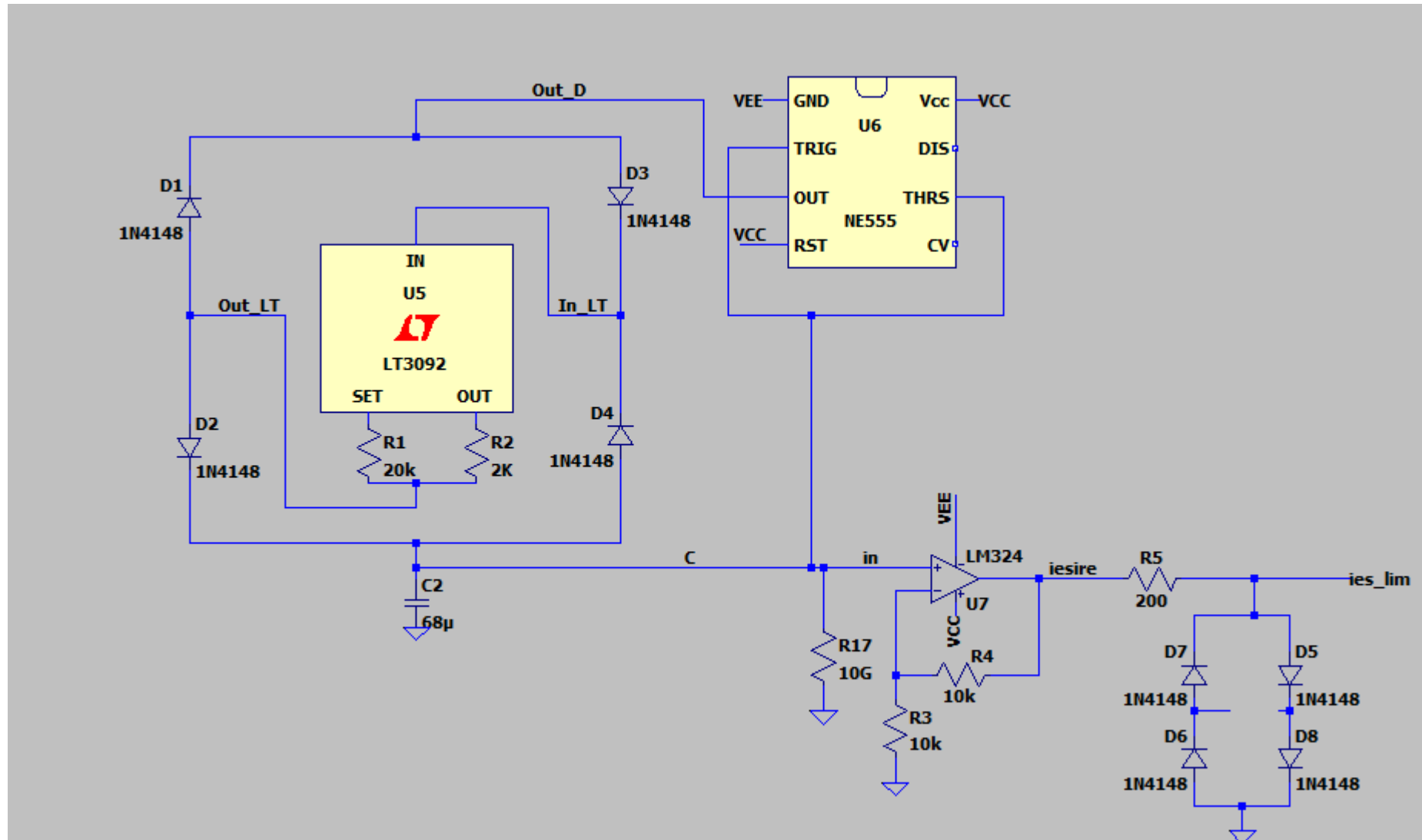Schema: Timer 555 cu încărcarea condensatorului pe surse de curent constante ,sursa de curent LT3092



Calcule: Timer 555 cu încărcarea condensatorului pe surse de curent constante, sursa de curent LT3092

Am amplificat semnalul până aproape de excursia tensiunii de ieșire.

$$Q = C \cdot V$$

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = C \cdot \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

$$\Delta t = \frac{C \cdot \Delta V}{I}$$


$$1,5 \mu s = \frac{10 \mu F \cdot 3,3 V}{I} \quad (\text{am ales initial } R = 10 \mu F)$$

$$I = \frac{33 \mu A}{1,5 \mu s}$$

$$I = 22 \mu A$$



$$I_{\text{source}} = 10 \mu A \cdot \frac{R_s}{R_{\text{out}}} \quad \text{— formula luată din fișa de catalog}$$
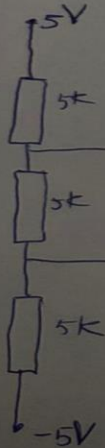
$$\frac{R_s}{R_{\text{out}}} = \frac{22 \mu A}{10 \mu A} = 2,2 \Rightarrow R_s = 20 k, R_{\text{out}} = 9 k$$



$$(2/3 \cdot 10 V) - 5 V = 1,66 V$$


$$(1/3 \cdot 10 V) - 5 V = -1,66 V$$

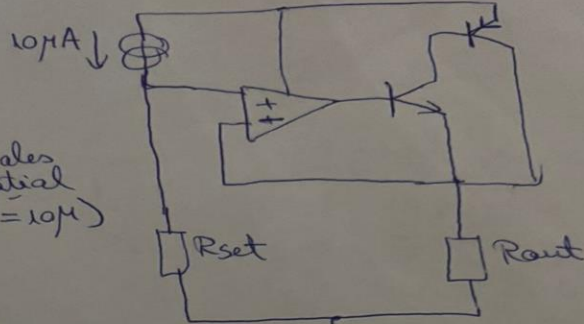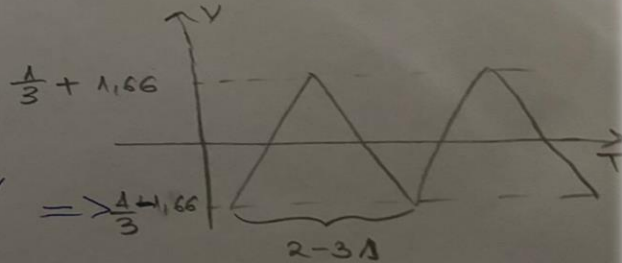


$$1 + \frac{R_4}{R_3} = 2 \Rightarrow \frac{R_4}{R_3} = 1 V \Rightarrow R_3 = 10 k, R_4 = 10 k$$

$$R_5 = \frac{V_{\text{iesie}} - V_{\text{ies_lim}}}{I_5} = \frac{3,3 - 1,3}{10 \cdot 10^{-3}} = 200 \Omega$$

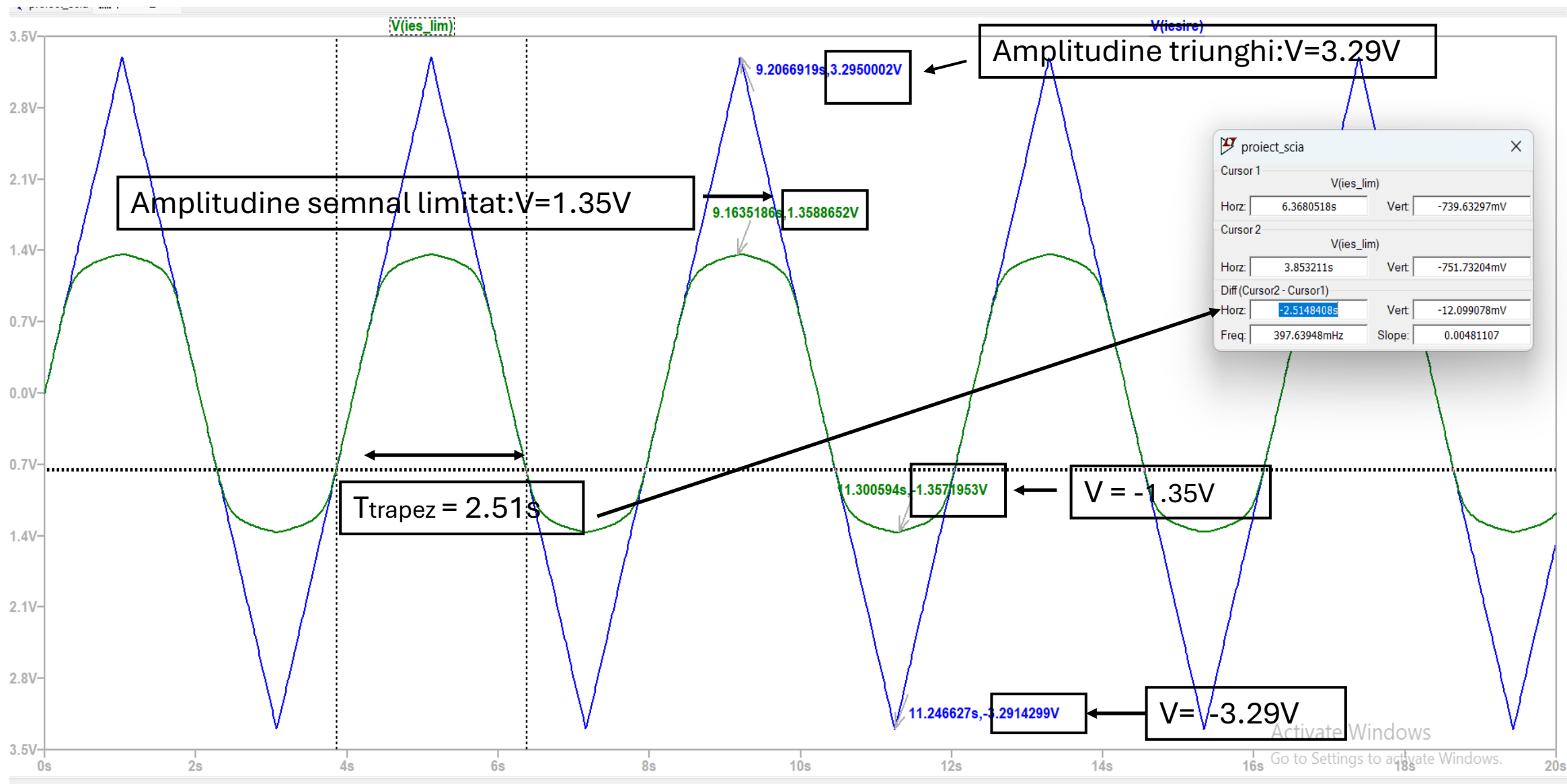
Rezultatul simulării trans. Semnalul trapezoizal obținut dintr-un limitator și un semnal triunghiular



Schema electrică a sumatorului

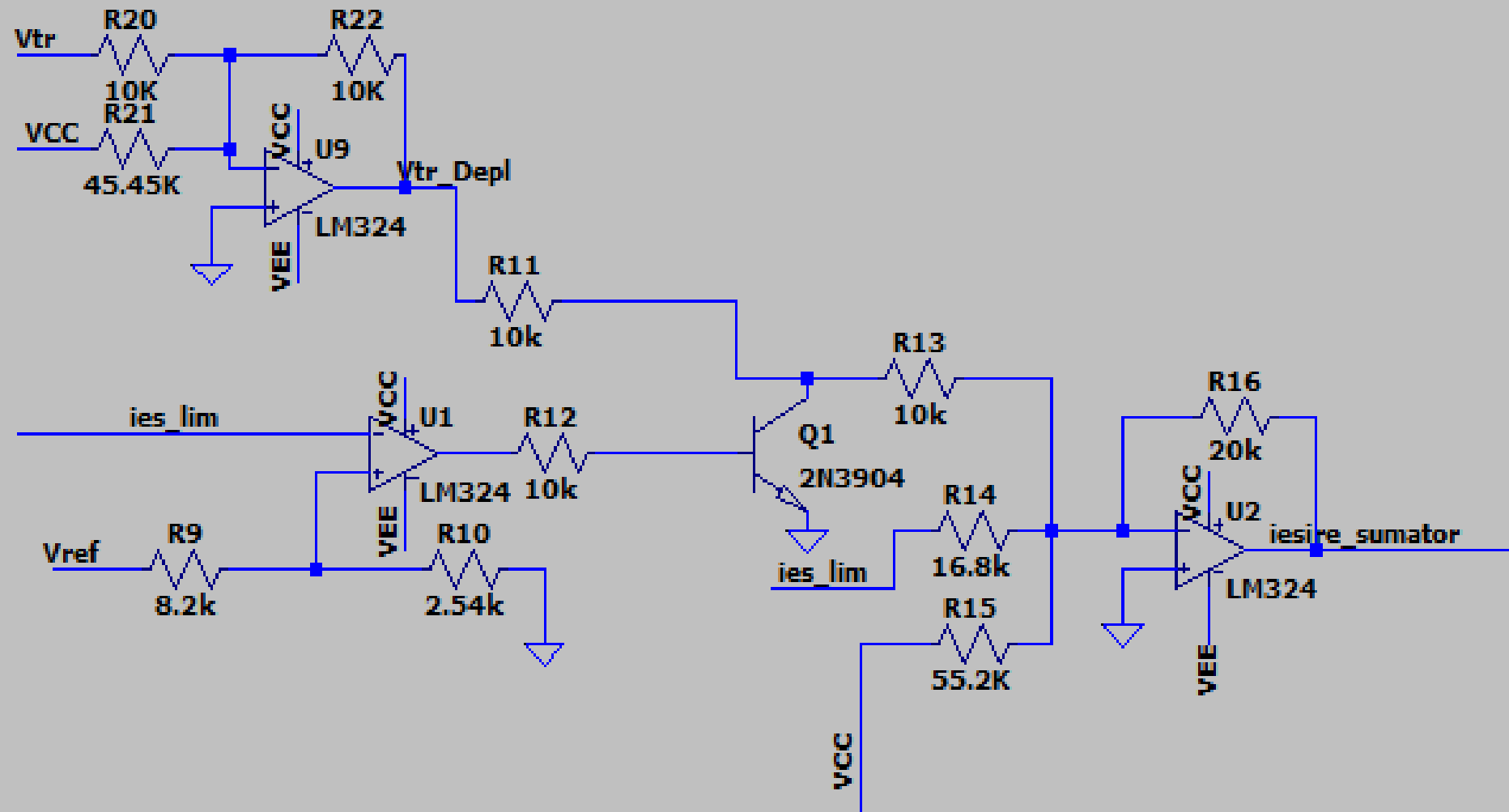

Calculule și demonstrații sumator

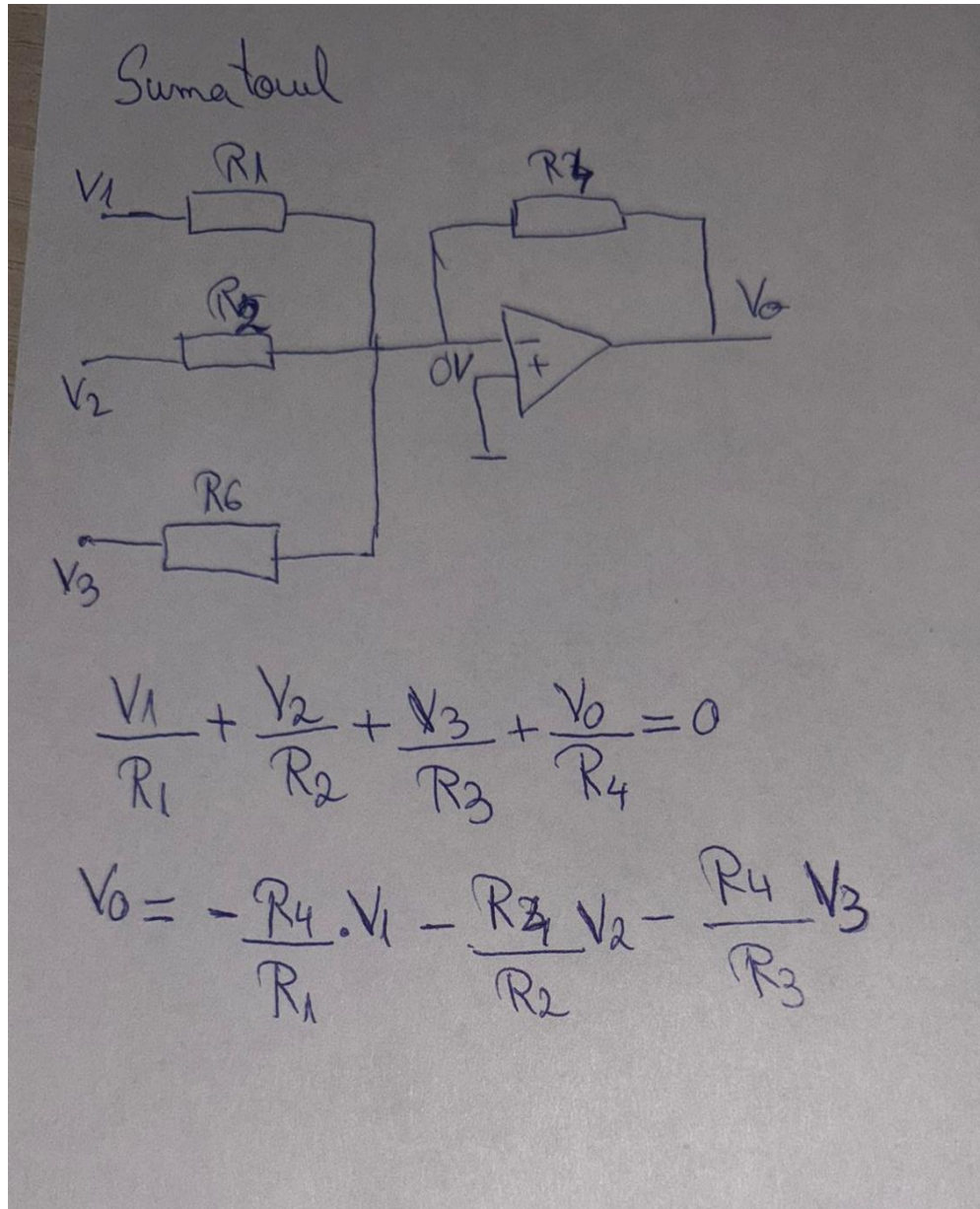

1,36V - (valoare masurată)

-1,36V

Scădem 0,25 pentru că semnalul trepezoidal trebuie să se poartese de la valori cuprinse în intervalul 0,2-0,3V

$$3,5 - 0,25 = 3,25$$

$$3,25 : 2,72 = 1,19 \text{ (câștig)}$$

$$\frac{R_{14} = R_{16}}{1,19} \Rightarrow R_{14} = 16,8K$$

pt $R_{16} = 20K$

$$1,36 + 0,25 = 1,61V$$

$$1,61V : V_{CC} = 1,61 : 5 = 0,322V$$


$$\frac{1}{0,322} \cdot 20 = 55,24K \text{ (} R_{15} \text{)}$$

$$3,25 + 2,2 = 5,45$$


$$5,45 : 2 = 2,7 \text{ (centrarea semnalului)}$$

$$\frac{20K}{2,7} = 7,4K \Rightarrow \text{pt } R_{11} \text{ și } R_{13} \text{ am luat } 10K$$

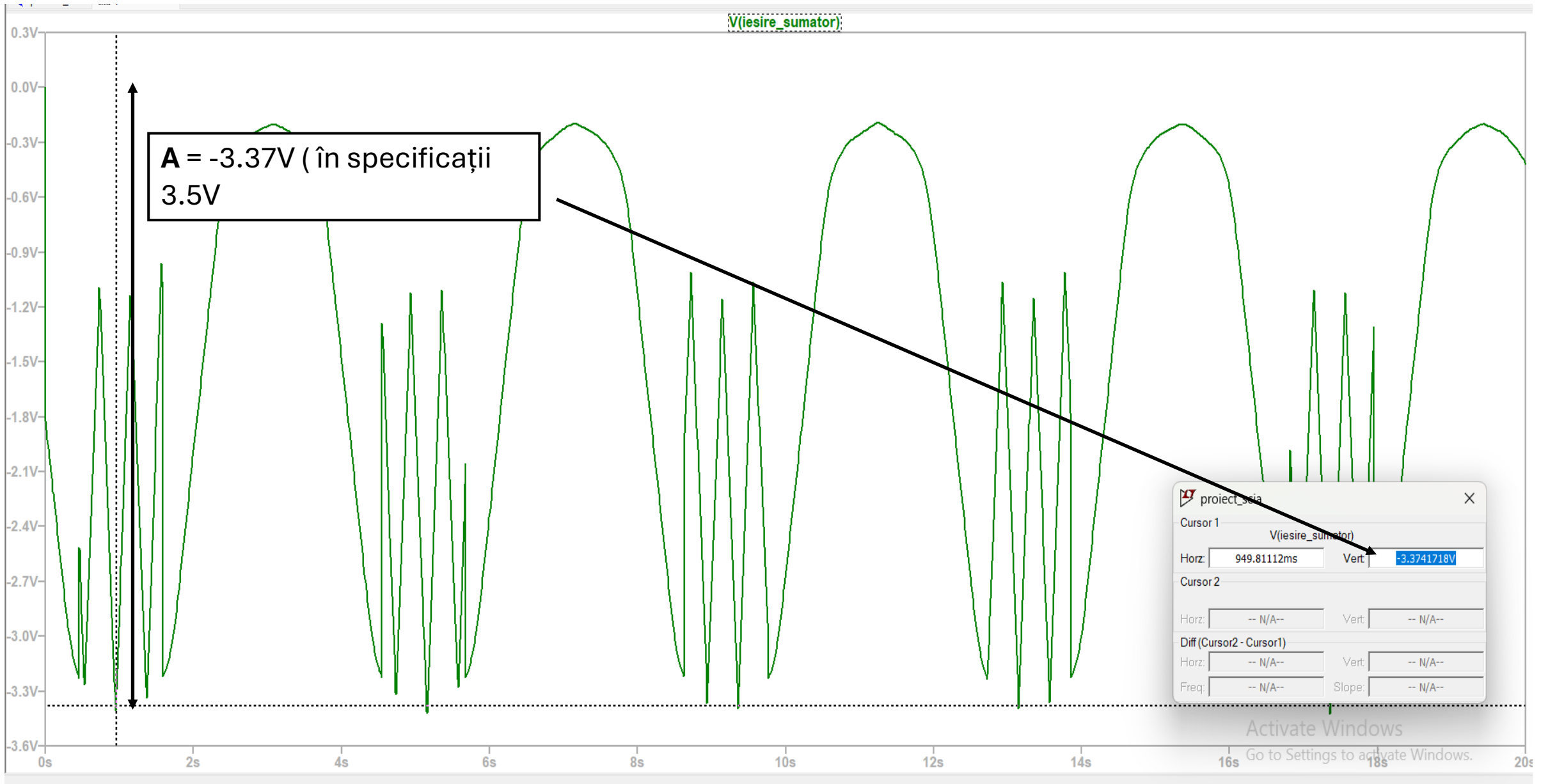
Rezultatul simulării trans. Semnalul de la iesirea sumatorului



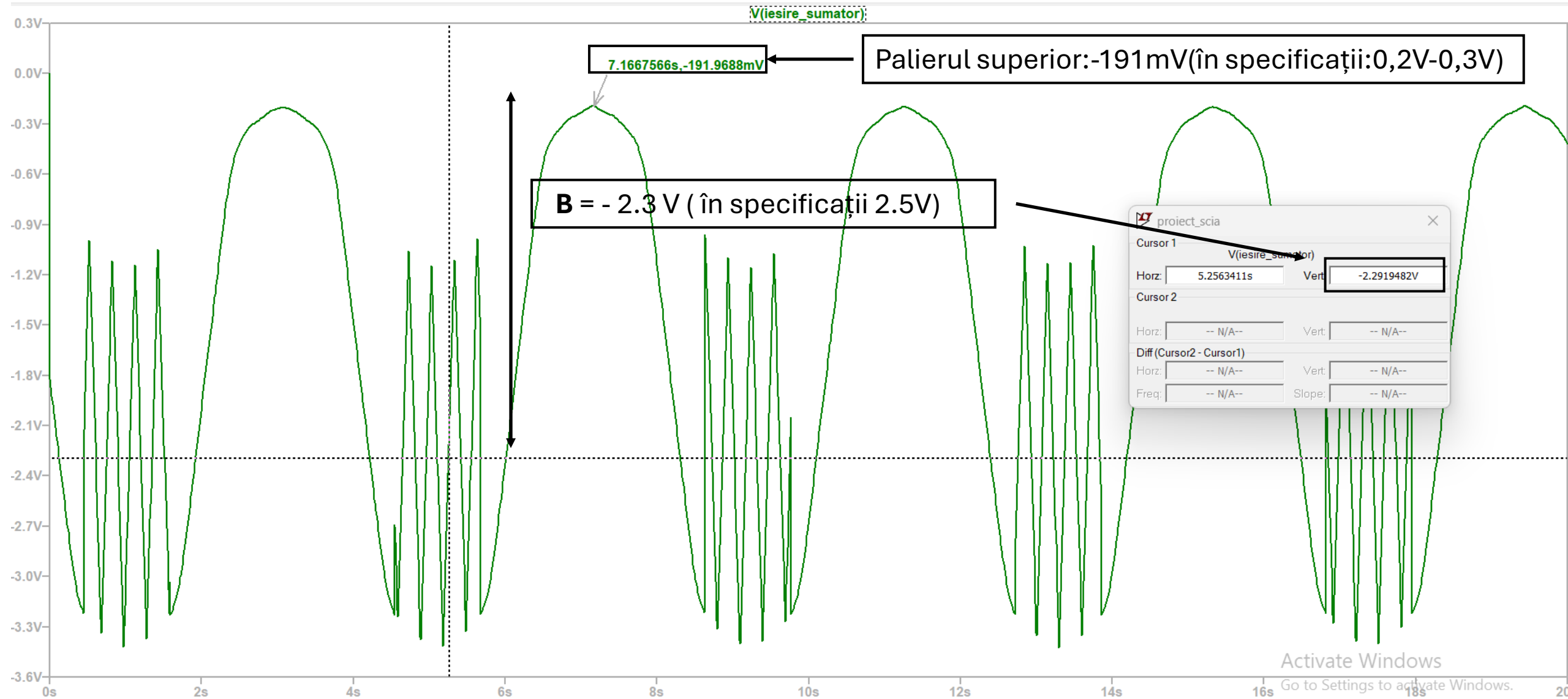
Rezultatul simulării trans. Semnalul de la ieșirea sumatorului



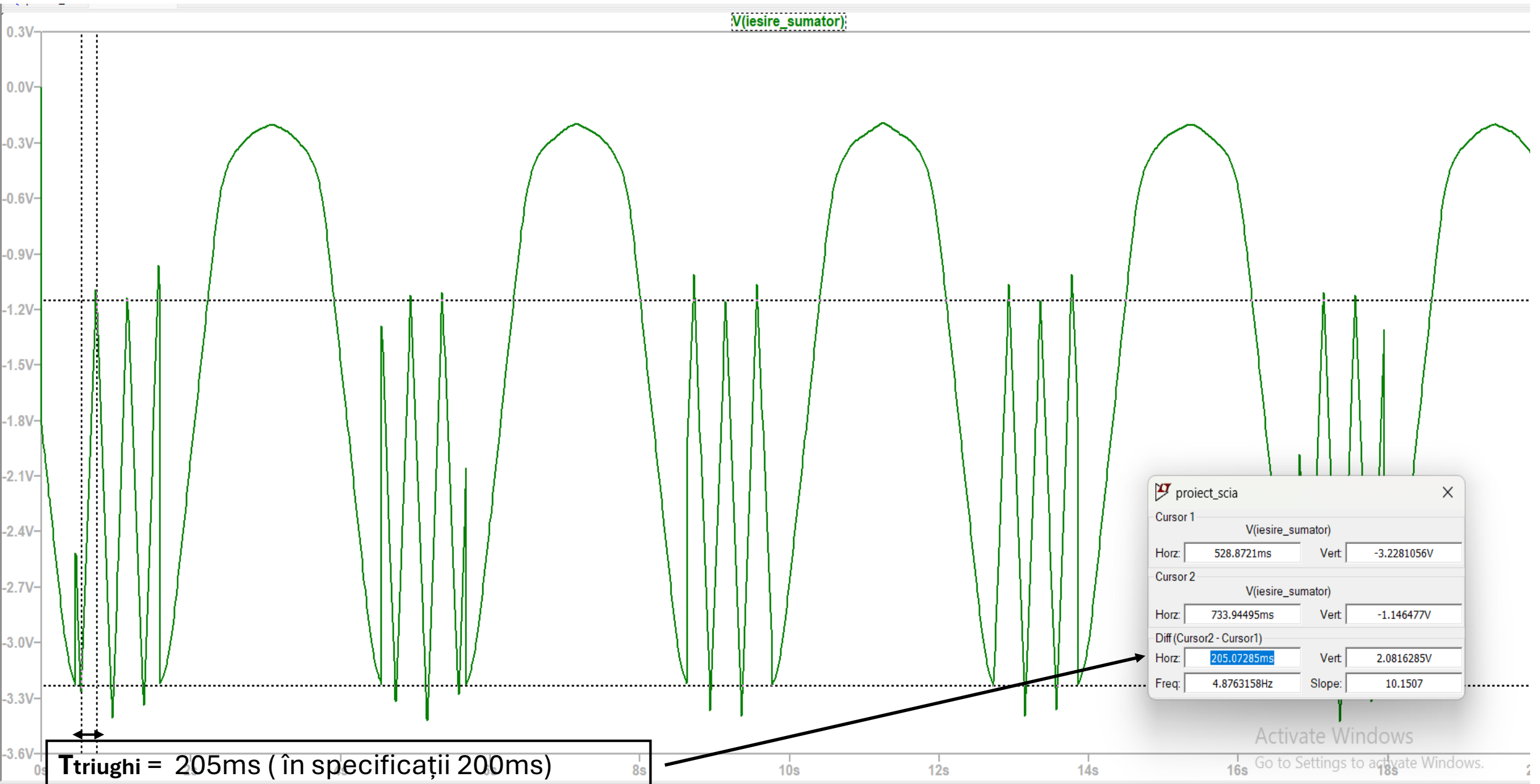Rezultatul simulării trans. Semnalul de la ieșirea sumatorului



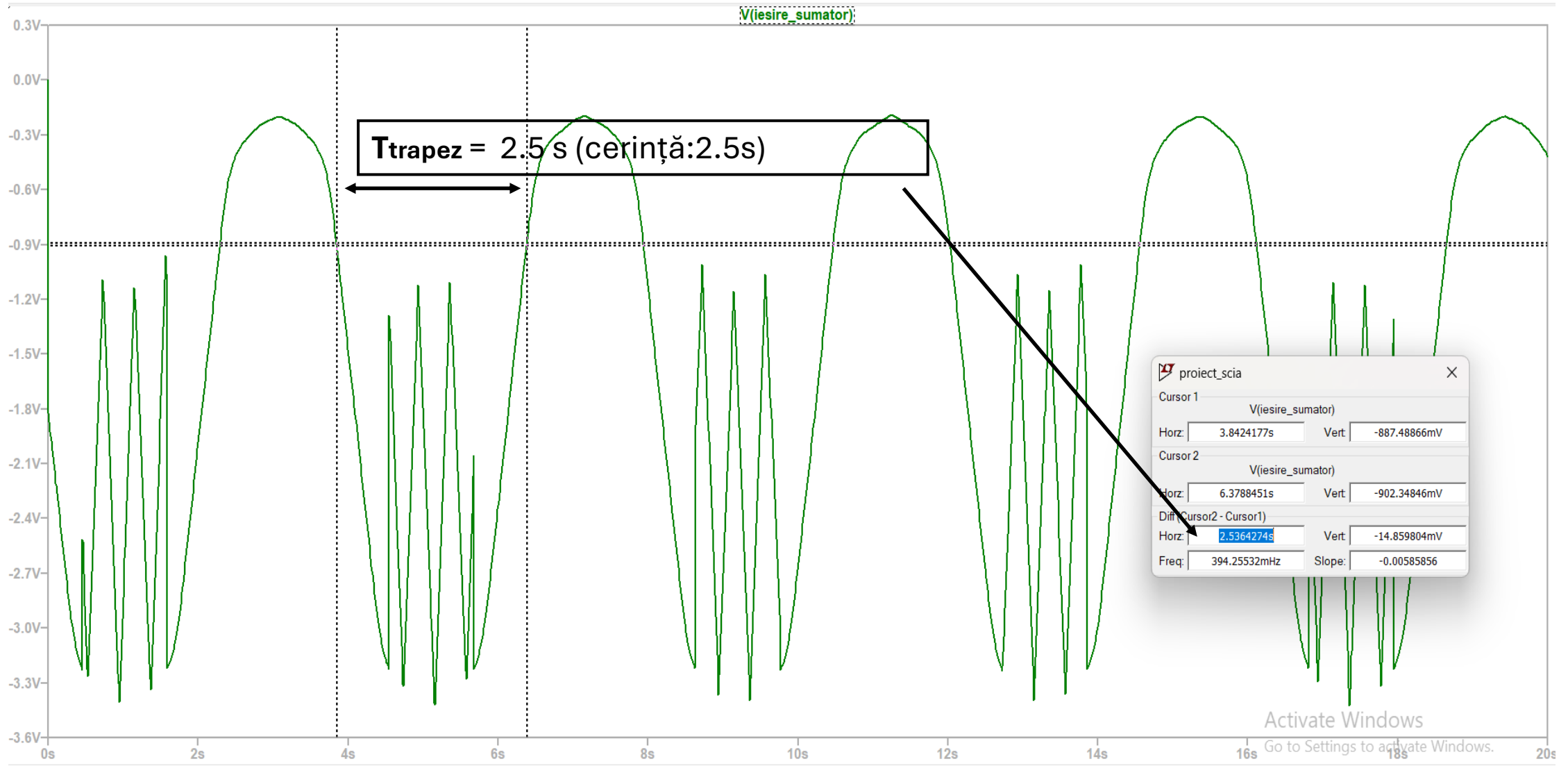Rezultatul simulării trans. Semnalul de la ieșirea sumatorului



Schema finală a circuitului

